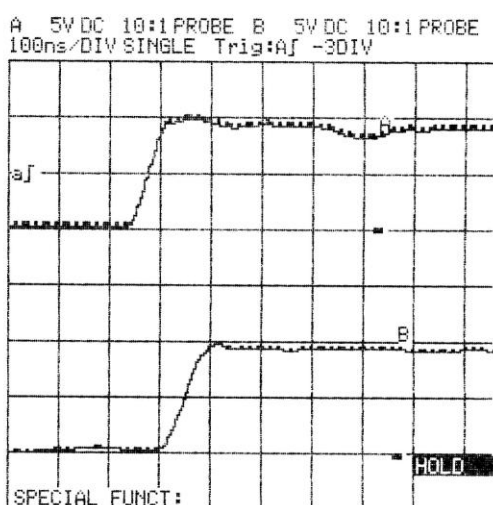
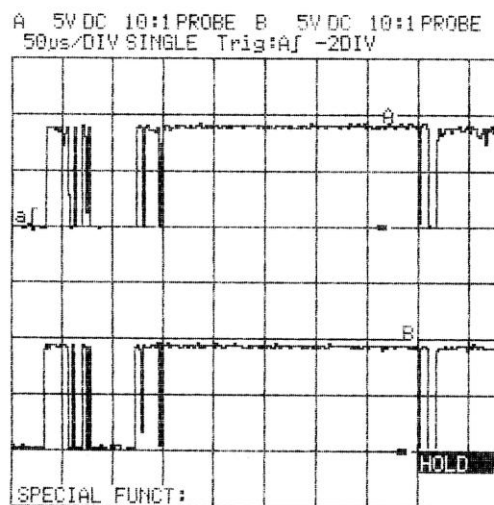
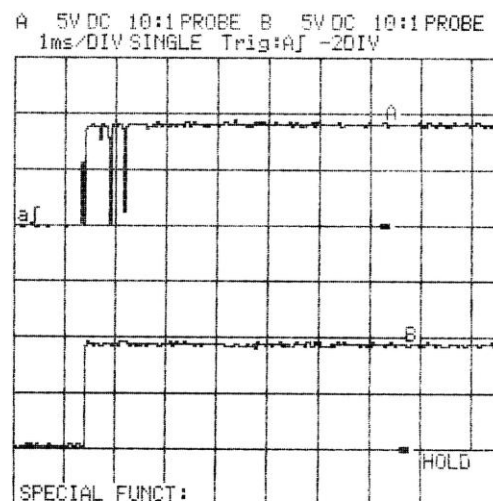
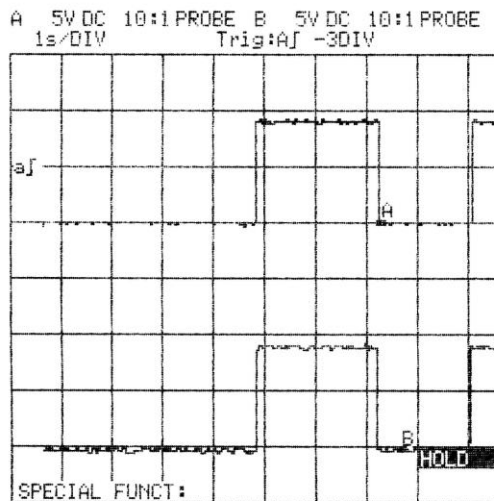


RIMBALZI, TEMPI DI SALITA E DISCESA E TEMPI DI PROPAGAZIONE PER IL SOMMATTORE CMOS



“0” \approx 0 volt, “1” \approx 9 volt

“A” = 1° addendo (2° addendo = 0)

“B” = bit somma.